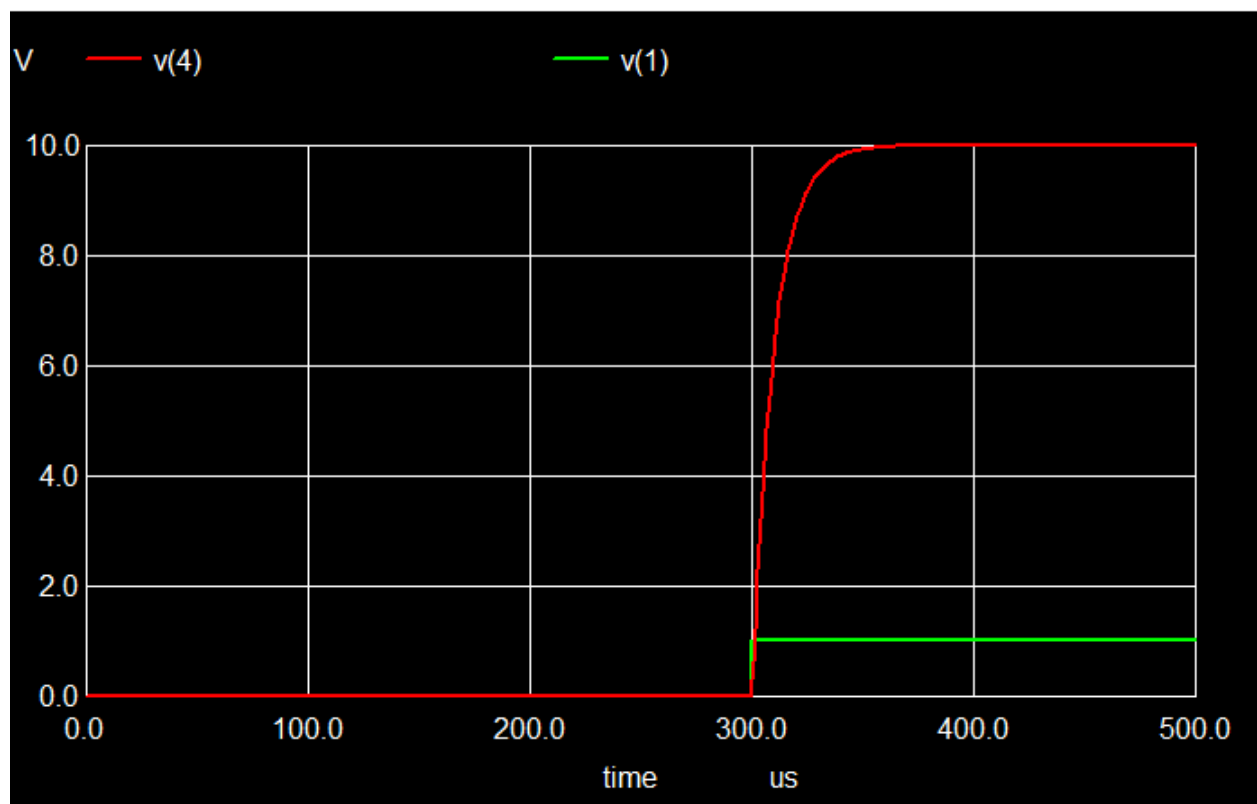


Tanish H Talapaneni
200020050


```
*Q1(a)
Vin 1 0 PWL(0 0 0.0003 0 0.0003 1)
Ein 1 2 5 0 1
G1 0 3 2 0 10m
C1 3 0 10n
E2 4 0 3 0 1
R1 4 5 9k
R2 5 0 1k
*Transient analysis
.tran 0.002ms 0.5ms
.control
run
plot v(1) v(4)
.endc
.end
```



```

*Q1(b)
Vin 1 0 dc 1v
Ein 1 2 0 0 1
G1 0 3 2 0 10m
C1 3 0 10n IC=0V
E2 4 0 3 0 1
R1 4 5 11k
R2 5 0 1k
*Transient analysis
.tran 0.002ms 0.5ms uic
.control
run
plot v(1) v(4)
.endc
.end


```

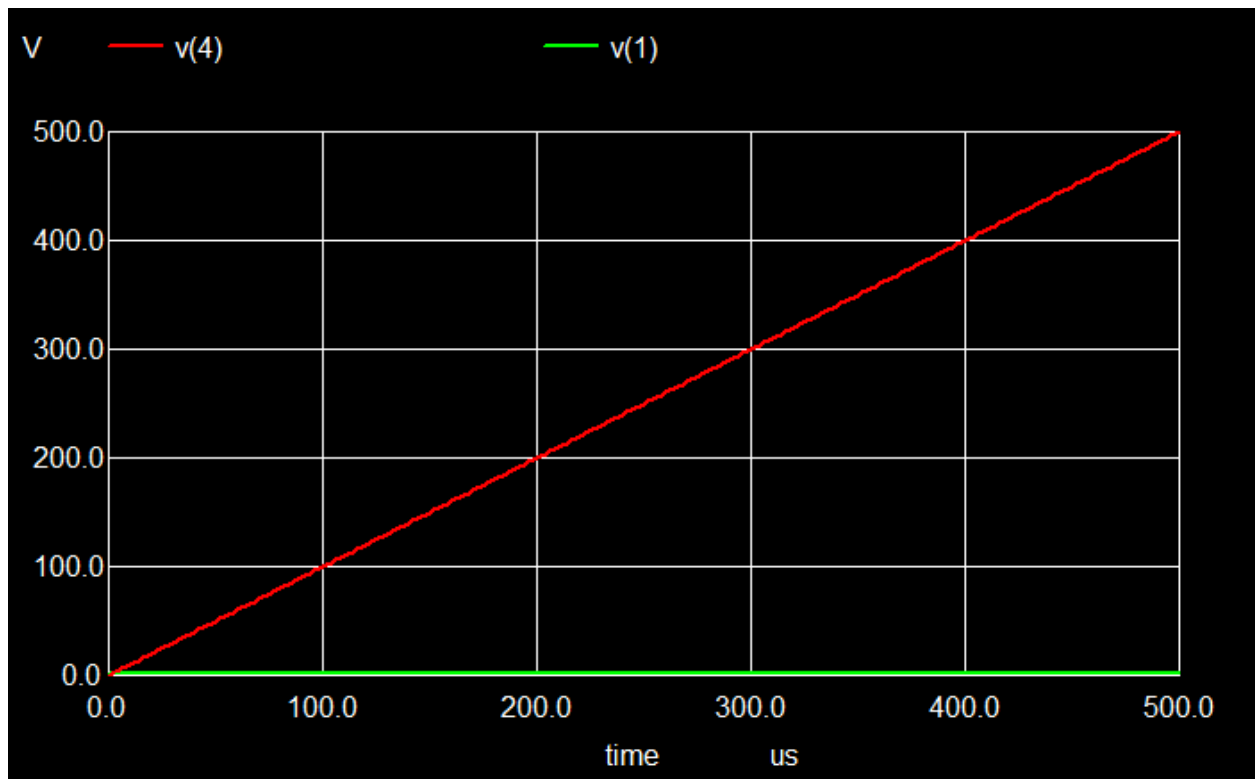

```

*Q1(c)
Vin 1 0 dc 0 ac 1
Ein 1 2 0 0 1
G1 0 3 2 0 10m
C1 3 0 10n IC=0V
E2 4 0 3 0 1
R1 4 5 11k
R2 5 0 1k
Rout 3 0 10Meg
*AC analysis
.ac dec 10 1 1Meg
.control
run
plot {vdb(4)-vdb(1)} xlog
.endc
.end


```

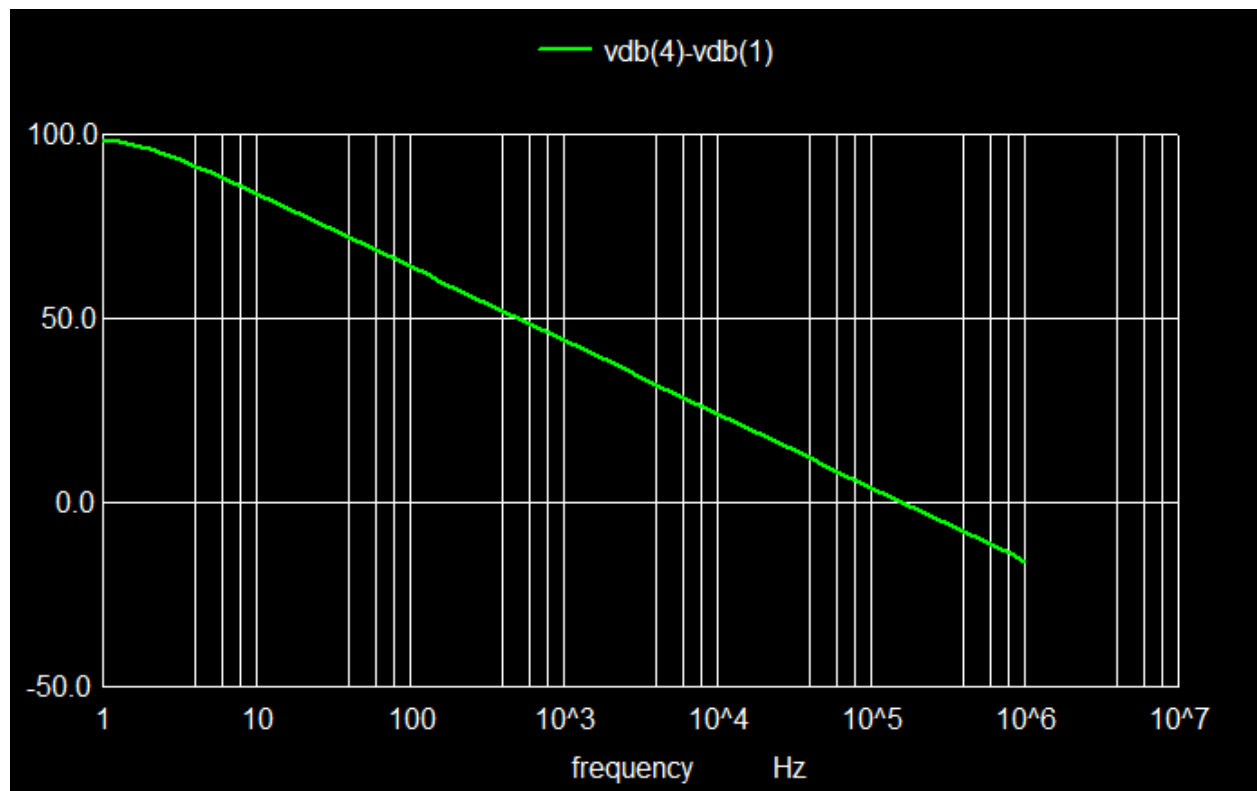

```

*Q1(d)-a
Vin 1 0 PWL(0 0 0.0003 0 0.0003 1)
Ein 1 2 5 0 1
G1 0 3 2 0 10m
C1 3 0 10n
E2 4 0 3 0 1
R1 4 5 11k
R2 5 0 1k
Rout 3 0 10Meg
*Transient analysis
.tran 0.002ms 0.5ms
.control
run
plot v(1) v(4)
.endc
.end


```

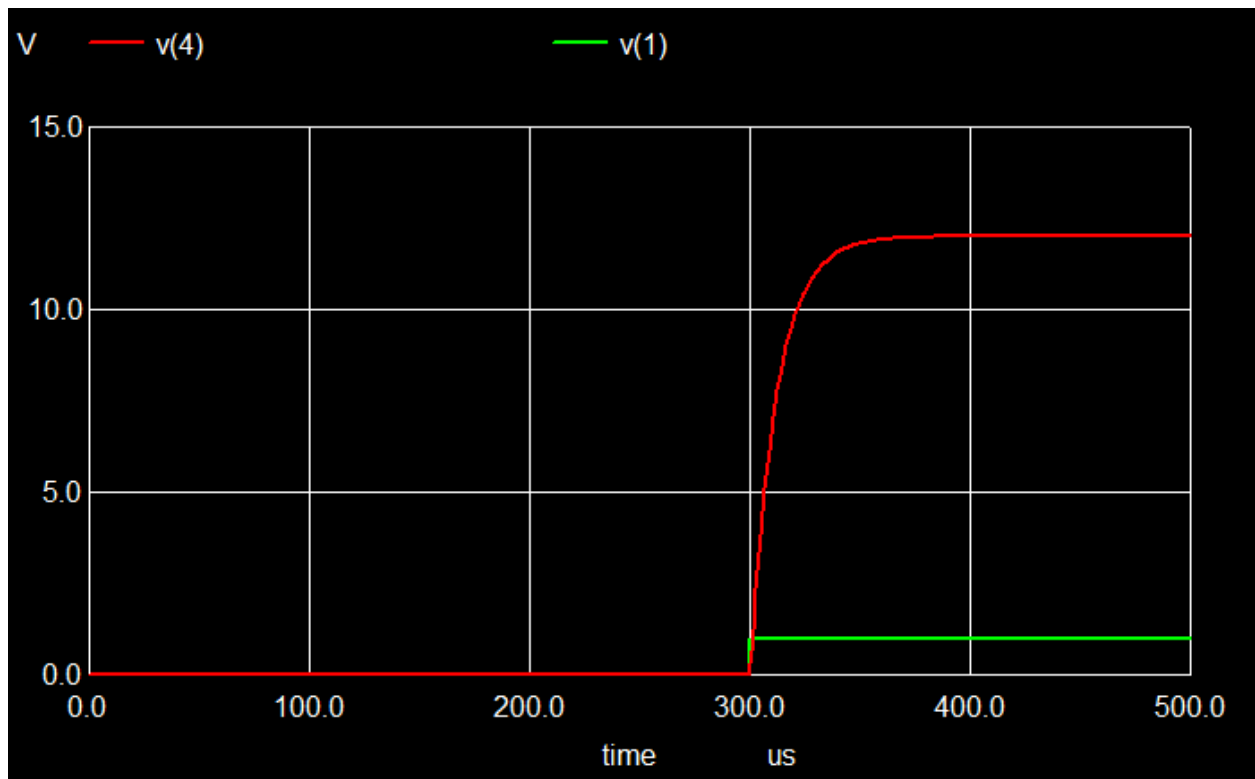

```

*Q1(d)-b
Vin 1 0 dc 1v
Ein 1 2 0 0 1
G1 0 3 2 0 10m
C1 3 0 10n IC=0V
E2 4 0 3 0 1
R1 4 5 11k
R2 5 0 1k
Rout 3 0 10Meg
*Transient analysis
.tran 0.002ms 0.5ms uic
.control
run
plot v(1) v(4)
.endc
.end

```

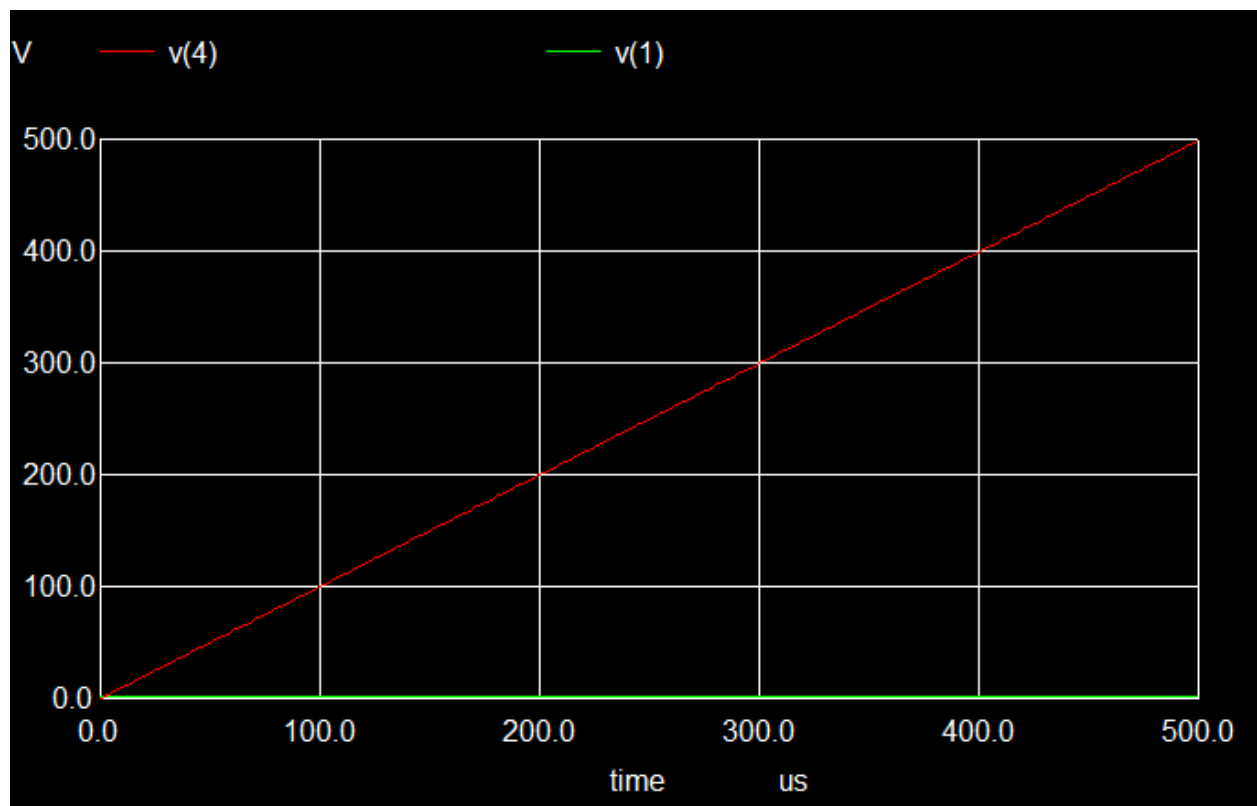



```

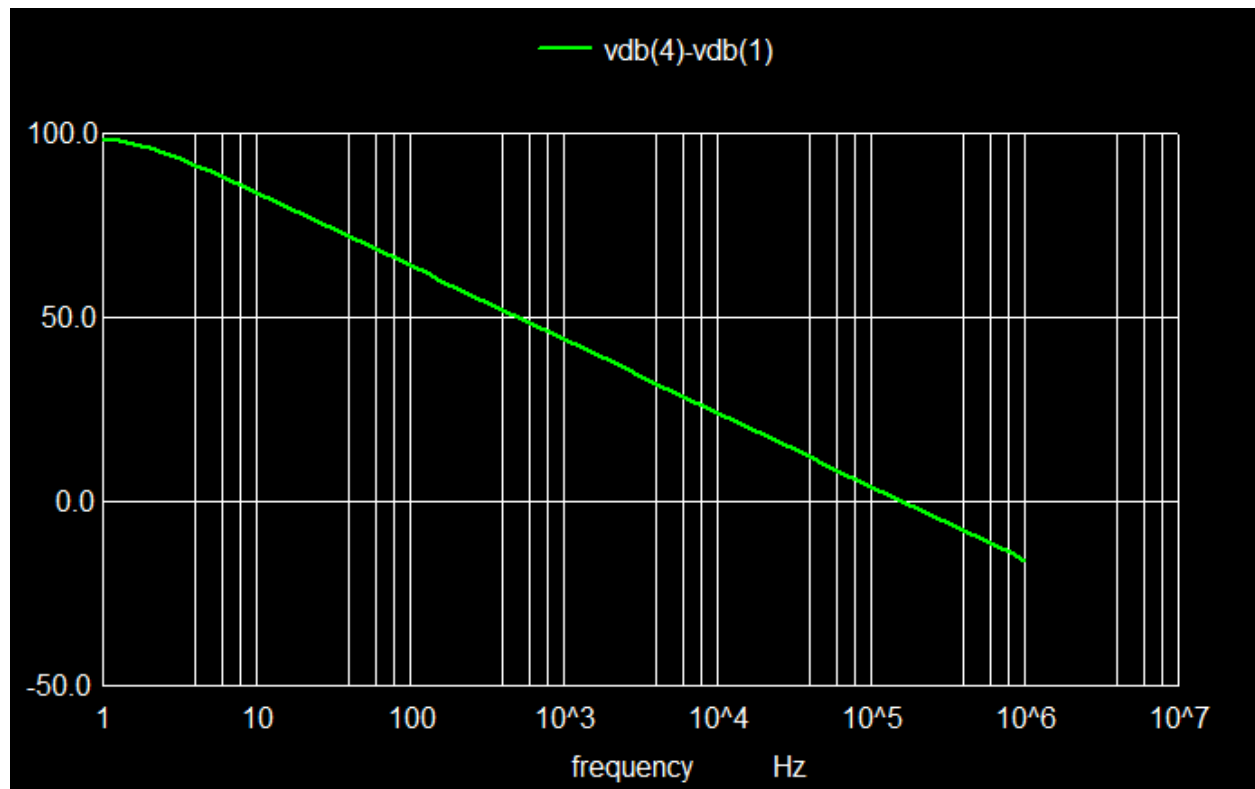*Q1(d)-c
Vin 1 0 dc 0 ac 1
Ein 1 2 0 0 1

```

```
G1 0 3 2 0 10m
C1 3 0 10n IC=0V
E2 4 0 3 0 1
R1 4 5 11k
R2 5 0 1k
Rout 3 0 10Meg
*AC analysis
.ac dec 10 1 1Meg
.control
run
plot {vdb(4)-vdb(1)} xlog
.endc
.end
```



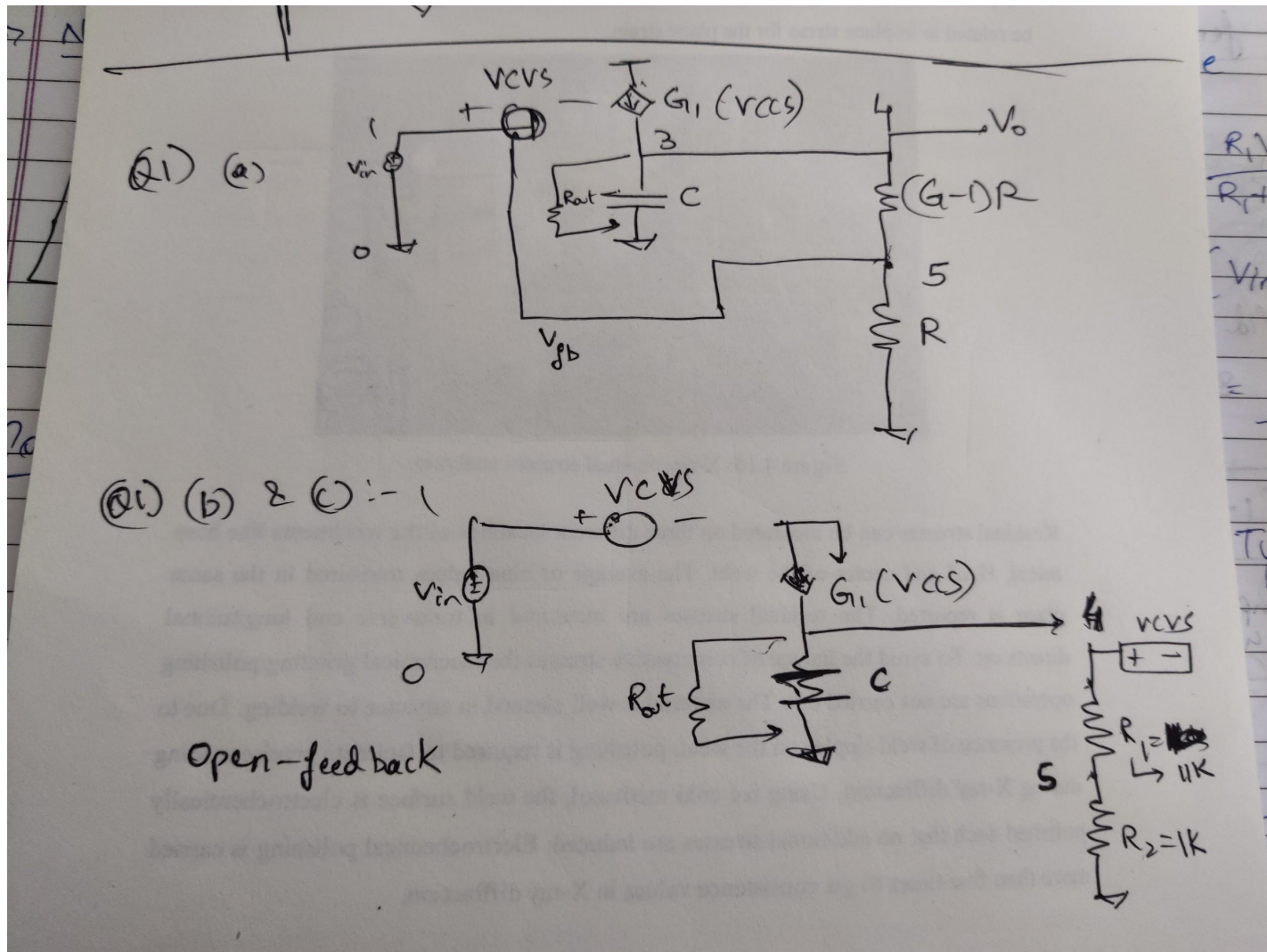

*Q3a

.include ua741.txt

Vin 1 0 dc 0 ac 1

R2 1 2 1k

X1 2 3 4 5 6 UA741

R1 3 0 500

R3 3 4 10k

Vcc 4 0 dc +15V

Vdd 5 0 dc -15V

RL 6 0 1k

.tran 0.001ms 0.1ms uic

.control


.ac dec 10 1 1k

run

```

plot v(6) v(1)
.endc
.end

```

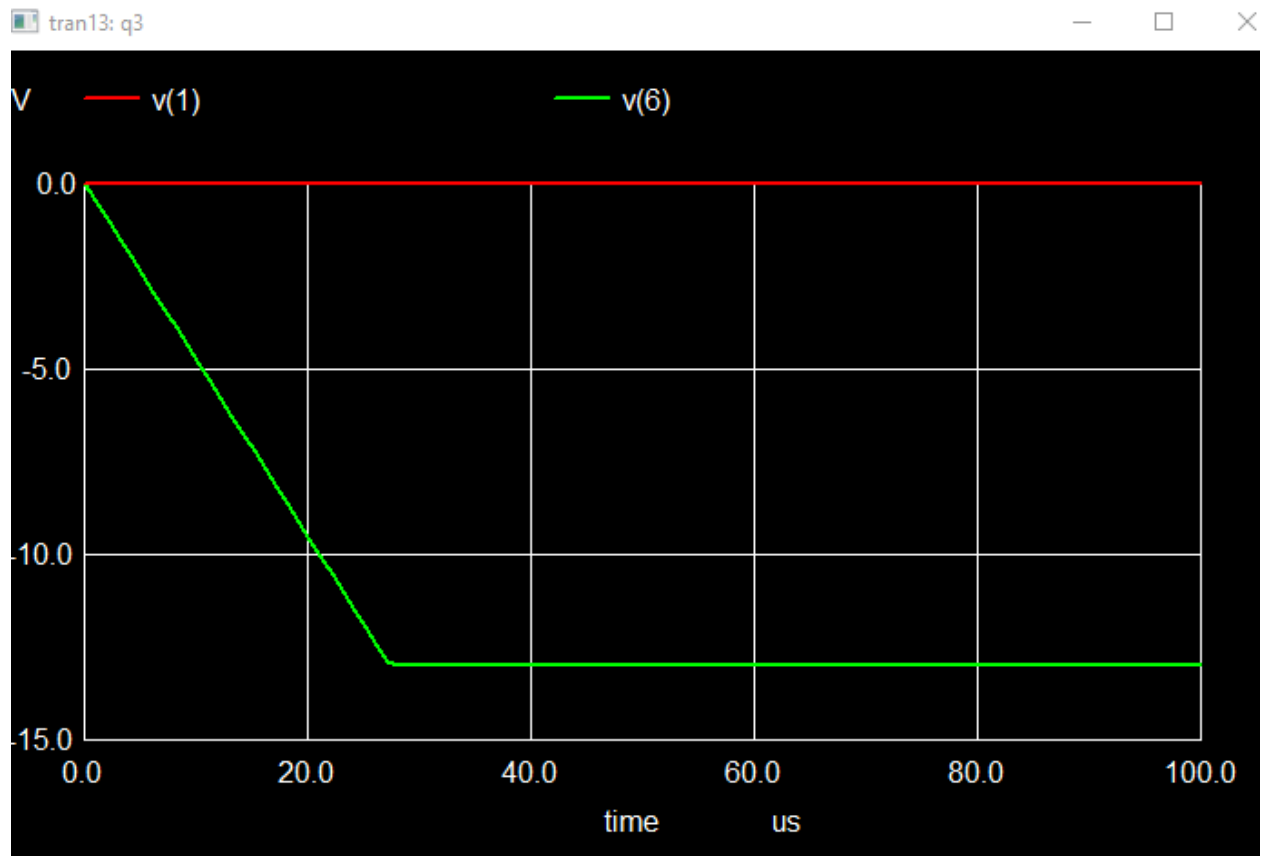

```

*Q3b
.include ua741.txt
Vin 1 0 dc 0 ac 1
R2 1 2 1k
X1 2 3 4 5 6 UA741
R1 3 0 500
Rf 3 6 10k
Vcc 4 0 dc +15V
Vdd 5 0 dc -15V
RL 6 0 1k
.ac dec 10 1 1k



```



```

.control
run
plot {vdb(6)-vdb(1)} xlog
.endc
.end

```

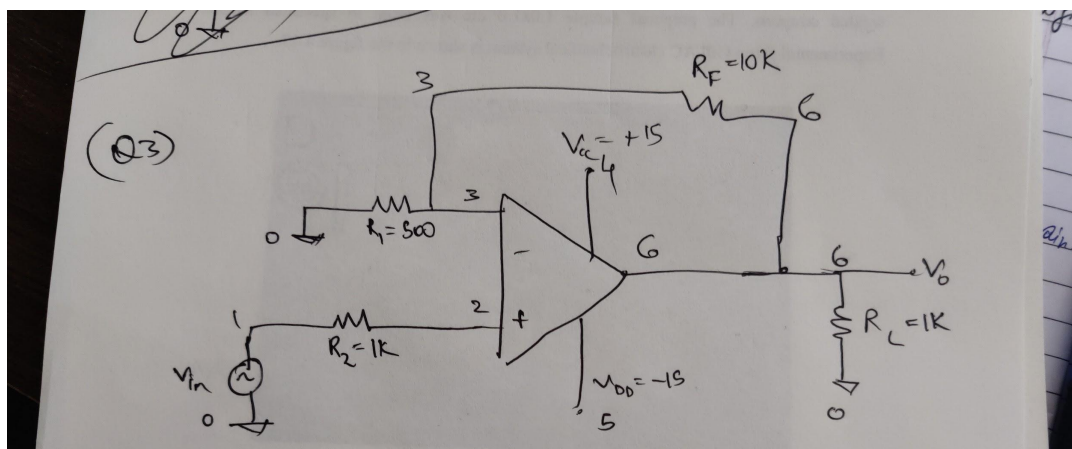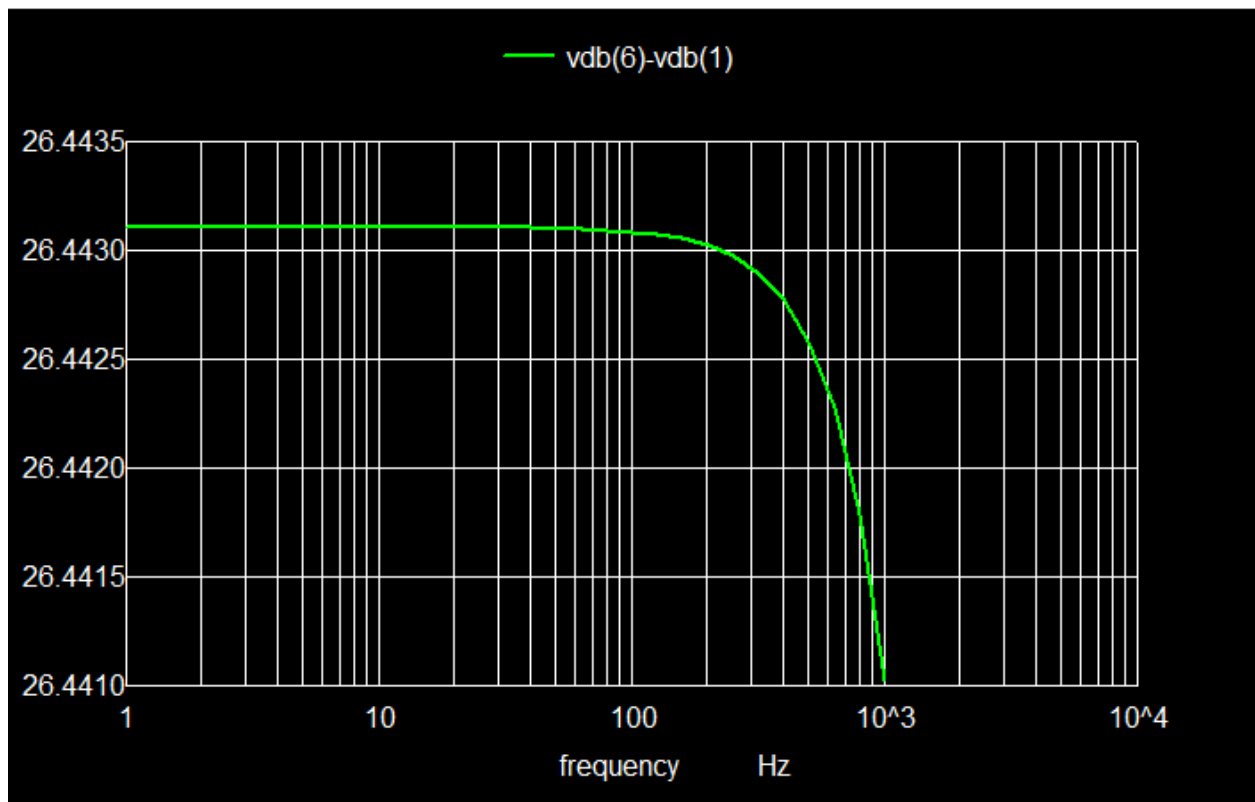

*Question 4

.include ua741.txt

x1 12 3 4 5 6 UA741

vin 1 0 dc 0 ac 1

R1 3 0 1k

Rin 1 2 50

R2 12 0 1k

C1 12 2 1.52E-5

C0 6 7 1.52E-5

RF 3 6 11k

RL 7 0 1k

*AC analysis

.ac dec 10 1 1k

.control

run

*black background

set color0=black

* white grid and text

set color1=white

* wider grid and plot lines

set xbrushwidth=2

plot vdb(7) xlog

plot {57.29*vp(7)} xlog

.endc

.end

$$f_L = \frac{1}{2\pi R C_{in}};$$

$$C_{in} = ?$$

$$f_L = 10$$

$$R = R_2 + R_{in}$$


$$= 50 + 1000$$


$$= 1050$$

$$\Rightarrow C_{in} = \frac{1}{2\pi R f_L} = \frac{1}{2\pi \times 1050 \times 10} = \frac{1}{21000\pi}$$

$$= 1.52 \times 10^{-5}$$

$$= \boxed{1.52E-5F}$$

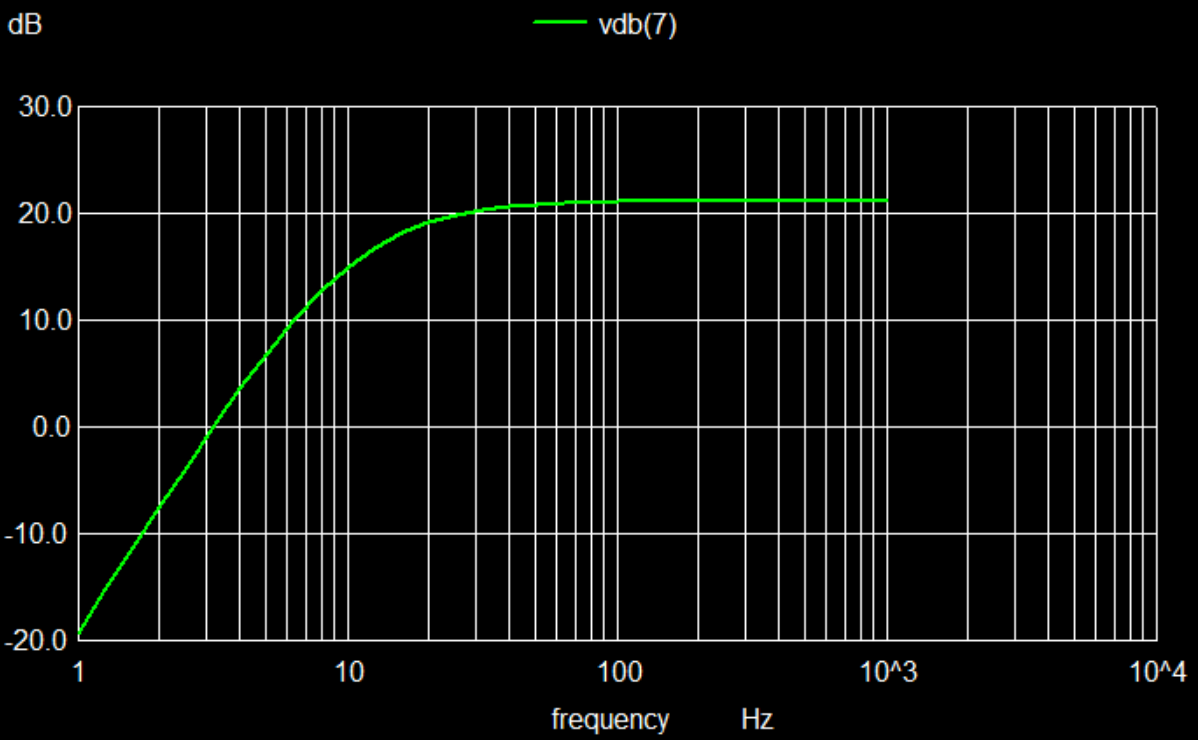

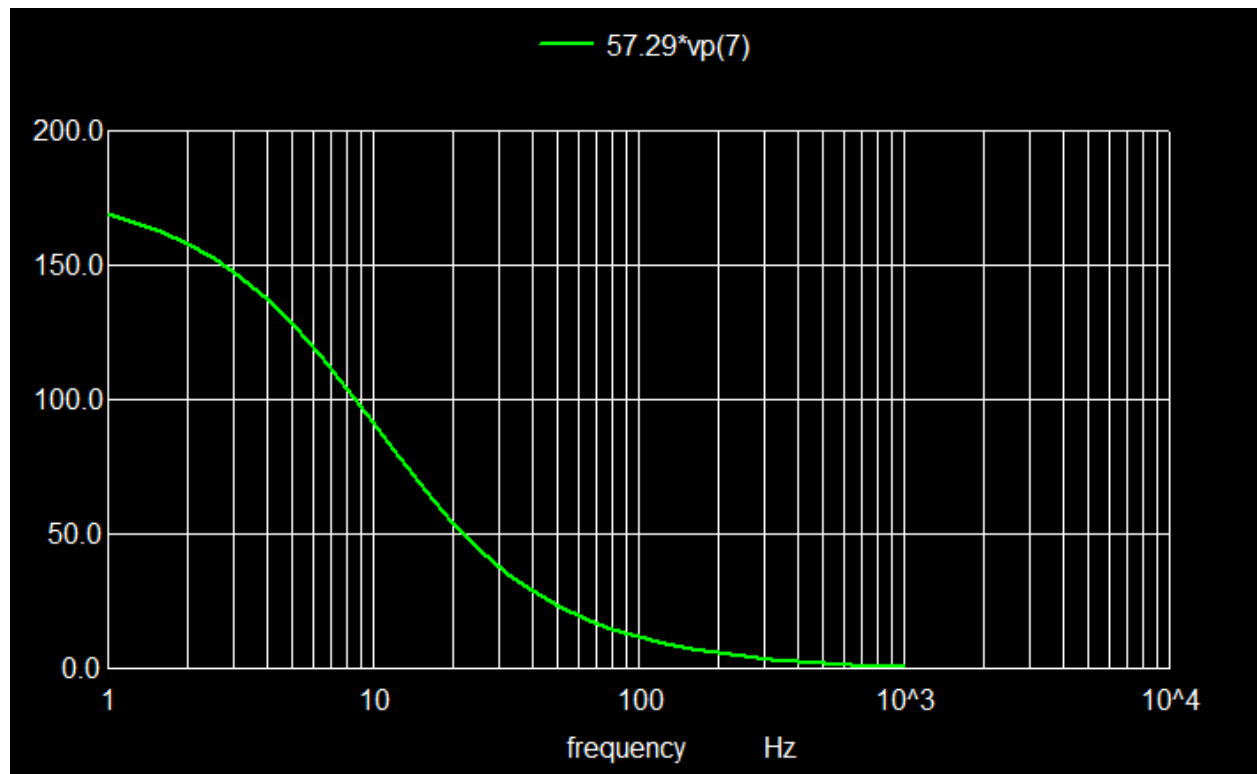

```
*Q6a
.include ua741.txt
*Element instantiation
```

```
vcc 4 0 dc 15
vdd 5 0 dc -15
```

```
r1 1 2 1Meg
r2 2 6 1Meg
r3 3 6 1Meg
r4 3 0 1Meg
rload 2 0 10k
vin 1 0 1
```


```
x1 2 3 4 5 6 UA741
```

```
.tran 0.02ms 0.5ms
.control
```

```

run
plot v(1)/10k 1n
.endc
.end

```

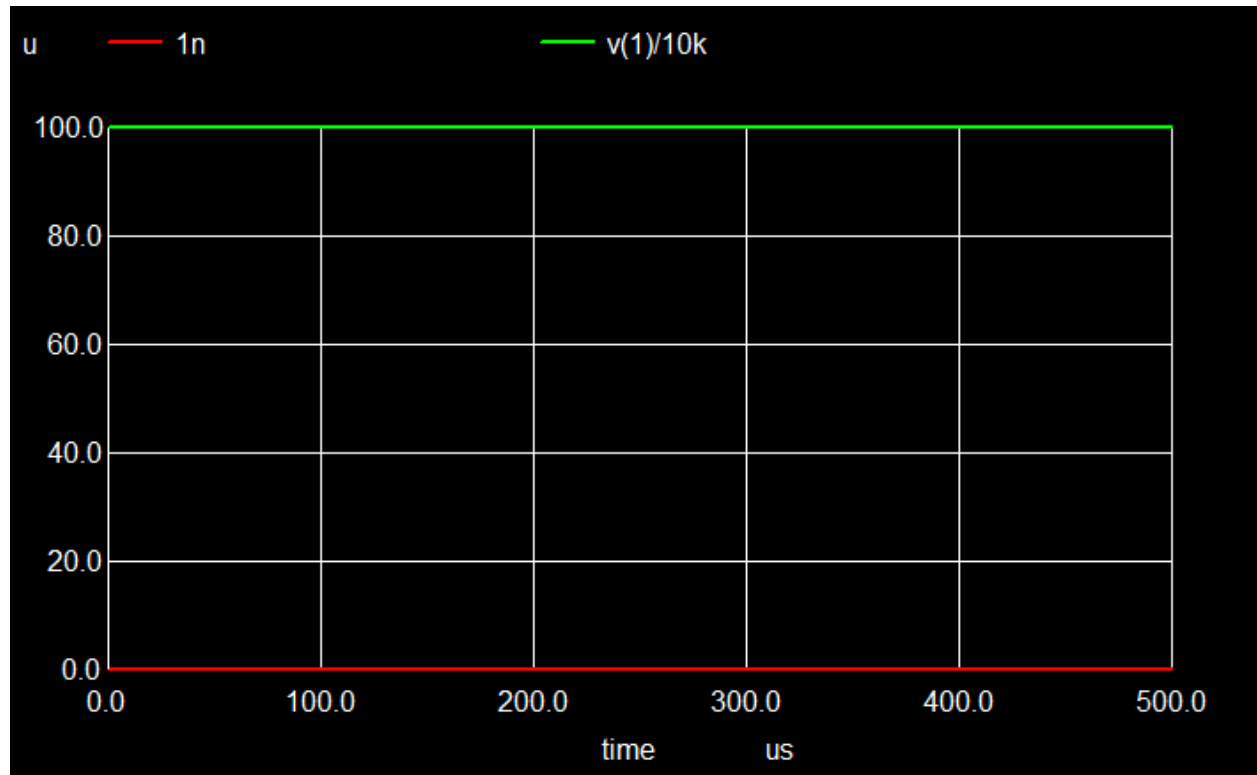

```

*Q6b
.include ua741.txt
*Element instantiation

```

```

vcc 4 0 dc 15
vdd 5 0 dc -15

```

```

r1 1 2 1Meg
r2 2 6 1Meg
r3 3 6 1Meg
r4 3 0 1Meg
rload 2 0 100
vin 1 0 1

```

```

x1 2 3 4 5 6 UA741


```

```

.tran 0.02ms 0.5ms
.control
run
plot v(1)/100 1n
.endc
.end

```

(Q6)

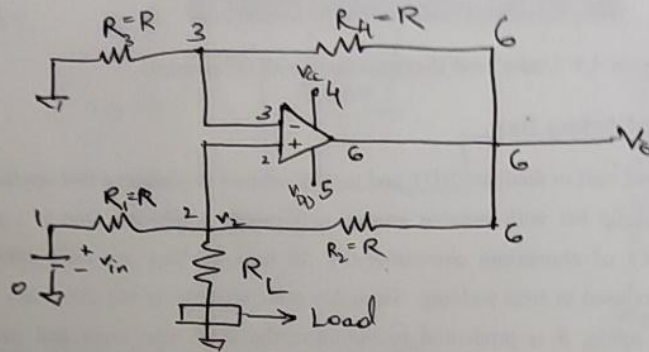

i_L :- Ranges from 10^{-7} to $10^{-5} \mu A$

Since all R are same: $V_o = 2V_2$

$$10^{-7} < \frac{V_{in}}{R} < 10^{-5}$$

In data-sheet :- $[0.1 < V_{in} < 10]$

$$R = 10^6 \Omega$$

R_L ranges from 100Ω to $10K \Omega$

ACCORDING TO THE PLOTS; whether Load is

$10K$ or 100Ω ; i_L remains same

```
*Q5
.include ua741.txt
Vin 1 0 dc 0 ac 1
X1 2 3 8 9 3 UA741
X2 5 6 8 9 6 UA741
X3 0 4 8 9 7 UA741
Vcc 8 0 DC 15V
Vdd 9 0 DC -15V
C1 1 2 0.01u
C2 0 5 0.01u
R1 2 0 500
R2 1 5 5k
R3 4 6 1Meg
R4 4 3 1Meg
R5 7 4 1Meg
.ac dec 10 1 10k
.control
run
plot vdb(7)
.endc
.end
```